

Transmissor para PT100

A partir do trimpot RV1 é possível realizar a variação do zero, e do trimpot RV2 a variação do range do circuito, este muda drasticamente o nível de amplificação do sistema, sendo crítico o seu ajuste.

A fonte para alimentação deste circuito precisa ser bem estabilizada, e o amplificador operacional recomendado será o OP07.

